پیش گزارش آزمایش پنجم

آنچه باید در پیشگزارش نوشته شود:

- رله چیست؟ انواع رله و کاربر دهای آن را ذکر کنید.
- آشنایی با پایههای رله، نحوه کار کرد آن و نحوه تشخیص پایههای رله
 - تشخیص پایههای رله چگونه انجام می شود؟
 - پاسخ به پرسش های مقدمه

رله:

رله ها دستگاه هایی هستند که برای حفاظت ماشین ها و مدارات الکتریکی در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار به کار میروند. آنها نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی درنگ است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می شود. روش کنترل باز و بسته شدن این کلید الکتریکی به صورتهای مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی، الکترو استاتیک و ... می باشد. رله دو پایه نرمال بسته و نرمال باز و دو پایه سیم پیچ و یک پایه com دارد. به این صورت که نرمال بسته همیشه به کام وصل است اما اگر ولتاژ سیم پیچ تغییر کند نرمال باز به کام وصل و اگر دوباره ولتاژ به حالت اول برگردد نرمال بسته به کام وصل میشود.

از آنجا که رله می تواند جریانی قوی تر از جریان ورودی را هدایت کند، به معنی و سیعتر می توان آن را نوعی نقویت کننده نیز دانست.

رله ها را میتوان به صورت های مختلفی تقسیم کرد برای مثال:

در حالت کلی به دسته های سنجشی- زمانی- جهت یاب- جامد- قدرت تقسیم میشوند.

اما میتوان آنها را به دسته های دقیق و کوچک تری هم تبدیل کرد برای مثال:

رله لچ (Latching relay) - رله ربد (Reed relay) - رله رطوبت جبوه (Latching relay) - رله لچ (Machine tool relay) - رله راه رطوبت جبوه (Machine tool relay) - رله بالريزه (Polarized relay) - رله بالريزه (Contactor) - رله تاخير زمانی (Contactor) - کنتاکتور (Contactor) - رله حالت جامد

(Solid-state relay)- رله استاتیک (Static relay)- رله کنتاکتور حالت جامد (Solid-state relay)- رله استاتیک (Solid-state relay)- رله بوخهانز (Buchholz relay)- رله تماسی هدایت سریع کنتاکت (Buchholz relay)- راه ایمن (relay)- رله ایمن (Vacuum relays)- رله خلا (Overload protection relay)- رله چند ولتاژ (Multi-voltage relays)- رله چند ولتاژ (Safety relays)

با براساس قطب و پرتاب:


SPDT (Single Pole Double Throws رلهی) -SPST (Single Pole Single Throw رلهی) -DPDT (Double Poles Double رلهی) -DPST (Double Pole Single Throw - رلهی) -Throws

دو كاربرد اصلى رلهها عبارتاند از:

- 1 ايزوله الكتريكي بين قسمت كنترل و بار
- 2 افزایش توان خروجی (تقویت توان خروجی بخش کنترلی)

مهمترین کاربرد رلهها در افزایش توان خروجیهای PLC و دیگر تجهیزات درونی تابلو برق و تابلوهای آسانسور میباشد .همچنین جهت جداسازی دو مدار با ولتاژ بالا و پایین و تغییر وضعیت خودکار است از رله استفاده میشود.

ساختمان داخلی رله:

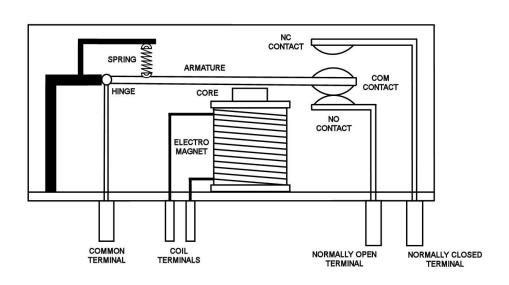



مانند شکل وقتی پشت رله را به سمت خود میگیرید بطوری که ۳ تا از پایه های آن به سمت پایین و ۲ تا پایه ها به سمت بالا باشد. از چپ به راست و از بالا به پایین، اولین پایه NO است. سومین پایه منفی بوبین است. چهارمین پایه COM است و پنجمین پایه مثبت بوبین است. البته در رله ها ترتیب پایه مثبت و منفی برای بوبین مهم نیست و اگر مثبت و منفی جابجا شوند مشکلی پیش نمیآید.

ترمینال COM یا مشترک: COM به ترمینال مشترک رله گفته می شود. این ترمینال و رودی رله است که یکی از انتهاهای مدار بار به آن متصل شده است. این ترمینال بسته به وضعیت رله، به طور داخلی به دو ترمینال دیگر متصل شده است.

ترمینال NO: ترمینال NO یا ترمینال به طور عادی باز نیز یک ترمینال بار رله است که زمان غیرفعال بودن رله، باز میماند . ترمینال NO در زمان فعالیت رله، همراه با ترمینال COM ، بسته می شود.

ترمینال NC: ترمینال NC یا ترمینال به طور عادی بسته، ترمینال بار دیگری از رله است. این ترمینال در زمانی که ورودی کنترل وجود ندارد، به طور عادی به ترمینال COM متصل می شود. وقتی رله فعال شد، ترمینال NC از ترمینال COM جدا شده و تا زمان غیر فعال شدن، باز باقی می ماند.

برای تشخیص پایه ها میتوان اهم متر را به دو صرف پایه ها وصل کرد و اگر مقاوت بینشان در صورتی که ولتاژی در جریان نباشد 0 بود آنها پایه های 0 COM و 0 میباشند پ پایه هایی که مقاومتشان در حدود سیم پیچ داخلی بود یعنی حدود 0 حدود 0 اهم آنها دو پایه کنترلی میباشند و پایه آخر 0 است و برای تشخیص 0 COM ولتاژی برقرار میکنیم و پایه ای که مقاومتش با 0 برابر 0 شود پایه COM و دیگری پایه 0 است.